Elektrische Netze

Drehstrom Einphasiges
Ersatzschaltbild

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt


TH-Köln 2022



Einphasiges Ersatzschaltbild

- **■** Übersicht
- Kochrezept
- Beispiel

Drehstromsystem Übersicht

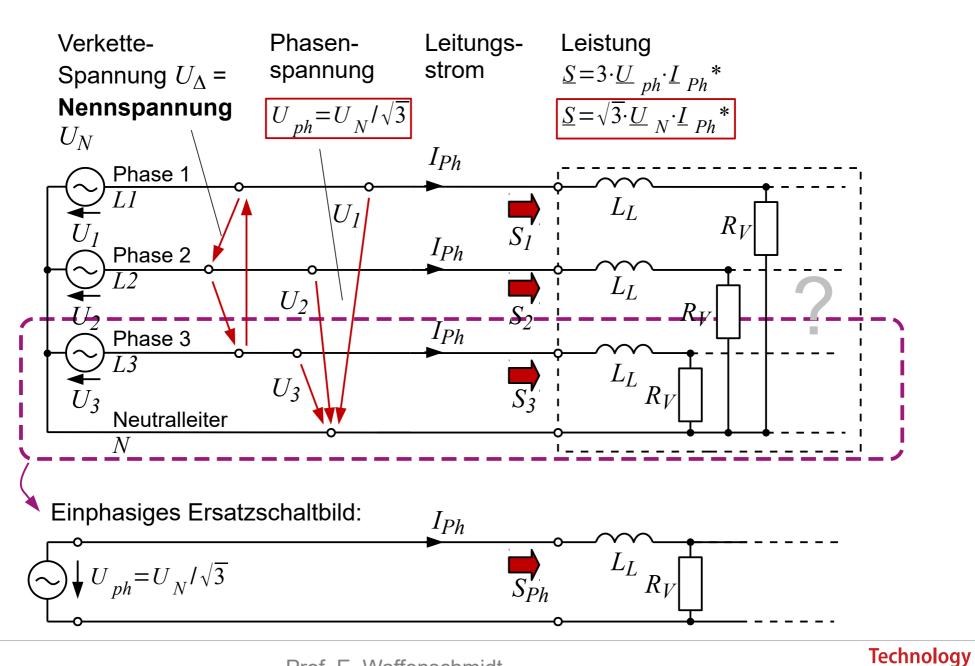

Einphasiges Ersatzschaltbild


- Ziel: Betrachtung des Drehstromsystems wie 3 unabhängige einphasige Systeme
 - => Keine "Verkopplung" zwischen den Phasen
- Nur für symmetrische Drehstrom-Systeme
- Nur sternförmige Komponenten
- Phasenspannungen
- Strom auf Phasen-Leiter


Einphasiges Ersatzschaltbild

Kochrezept

- Symmetrie prüfen
- Impedanzen im Neutral-Leiter eliminieren
- Alle △-Komponenten in Y-Komponenten umwandeln
- Eine Phase auswählen und mit Rückleiter zeichnen

Beispiel: Einphasiges Ersatzschaltbild

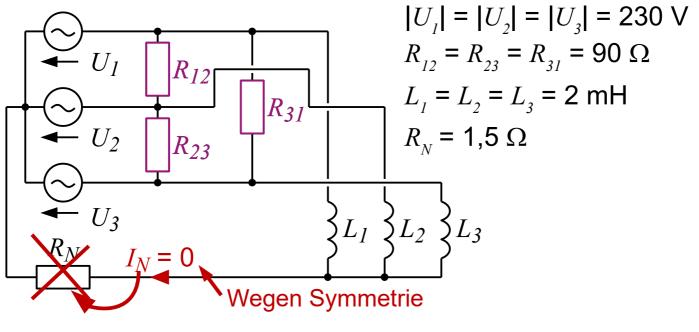

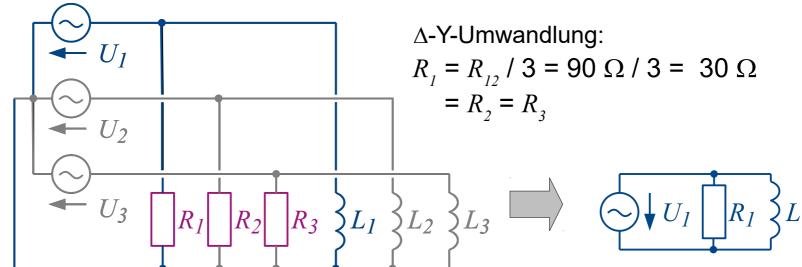

Kontakt

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt

Professur Elektrische Netze

Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik (F07)

Technische Hochschule Köln

Betzdorferstraße 2, Raum ZO 9-19

50679 Köln, Deutschland

Tel. +49 221 8275 2020

eberhard.waffenschmidt@th-koeln.de

https://www.th-koeln.de/personen/eberhard.waffenschmidt/

Lizenzbedingungen:

Diese Präsentation zur Vorlesung *Elektrische Netze* wird veröffentlicht von Eberhard Waffenschmidt unter der

Common Creatives Lizenz cc by nc sa

Sie dürfen:

- Das Material teilen und bearbeiten

Unter folgenden Bedingungen:

- Namensnennung
- Nicht für kommerzielle Zwecke
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Details siehe:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

